



LCR-Meter Basic Test Theory

基本量測原理

Training course D

By Floyd Chui


R&D Engineering

Date: Oct., 2013





• HP4284A Front Panel:

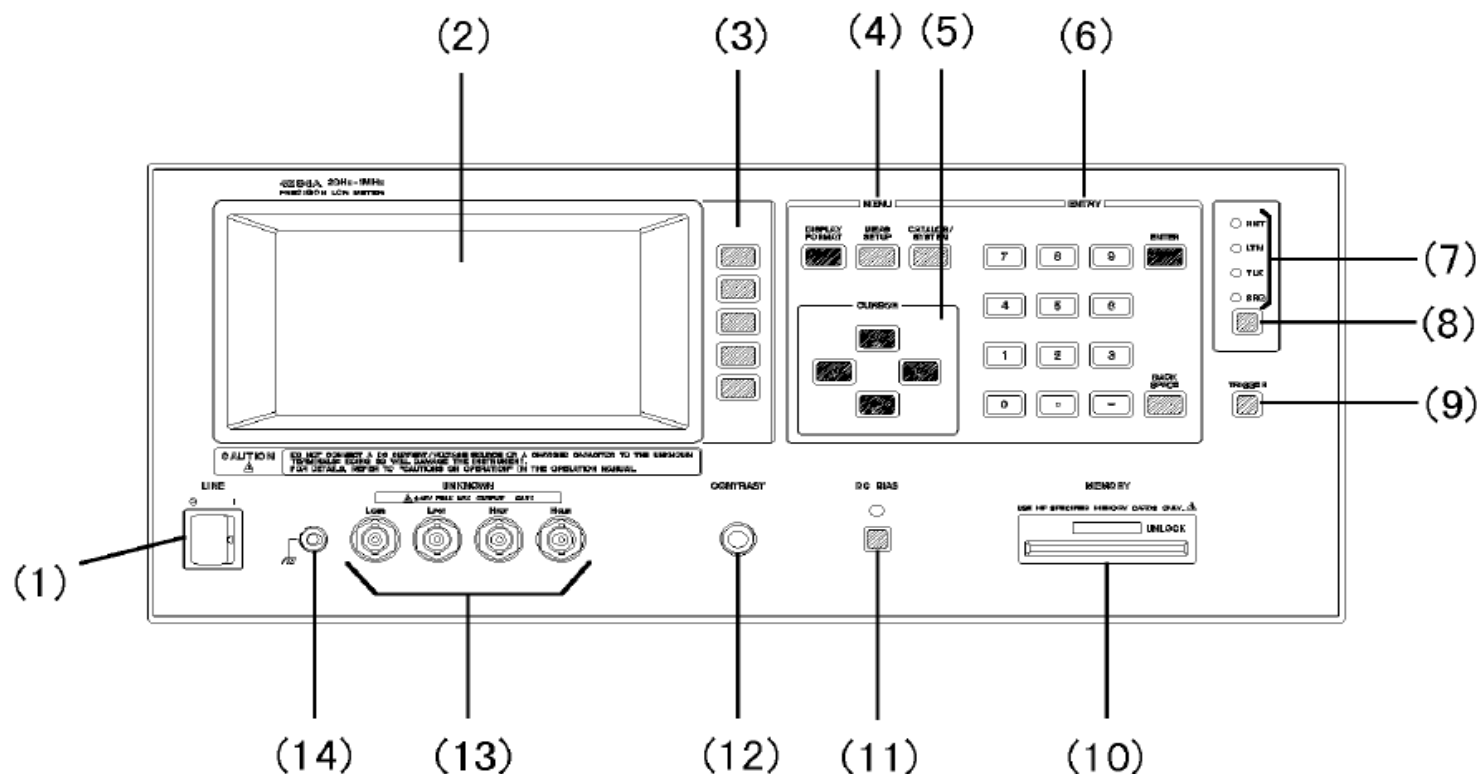


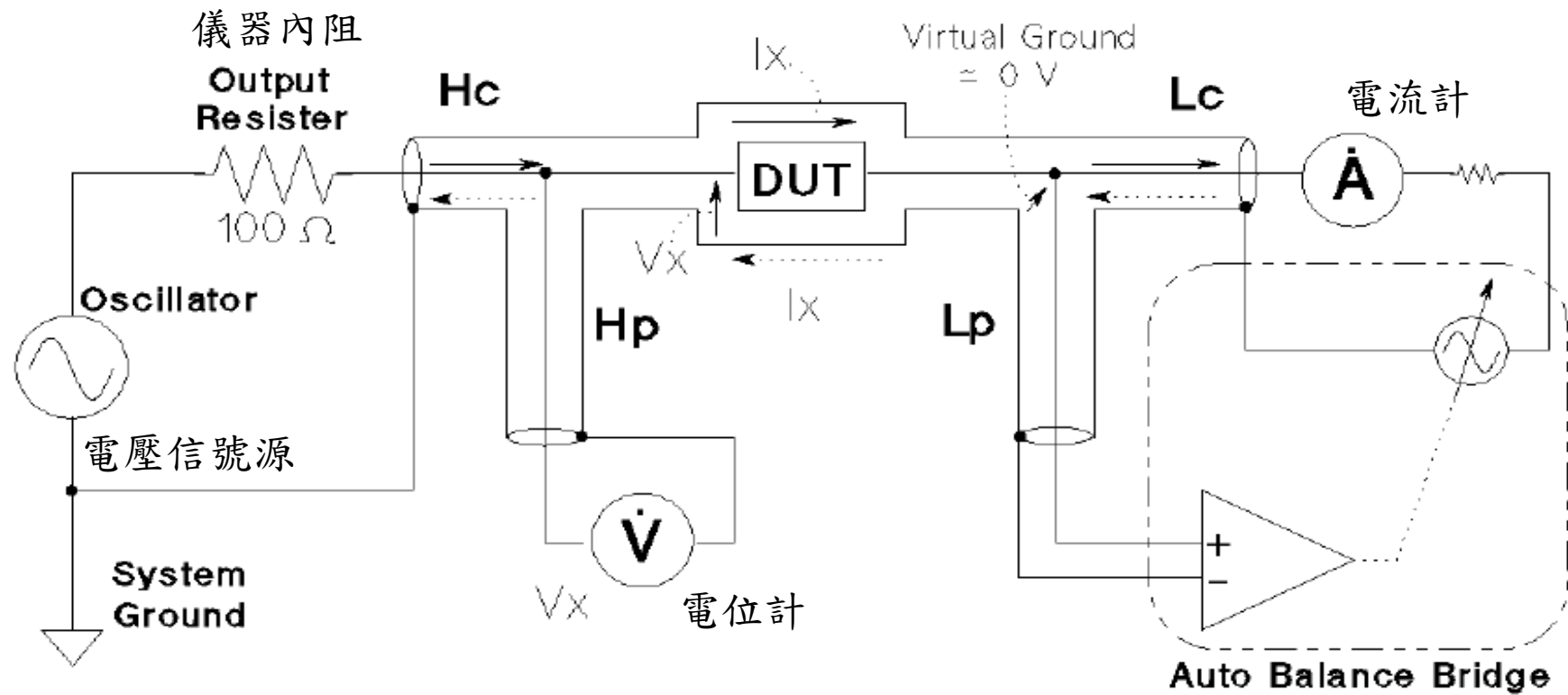1:電源開關；2:LCD幕面；3:控制與參數功能選項鍵；4:菜單選項鍵；5:LCD幕面參數功能移動選擇鍵；6:輸入鍵；7:HP-IB介面狀態顯示燈；8:電腦程控鍵(僅限HP-IB介面功能啟動下)；9:手動觸發鍵；10:記憶卡帶插槽；11:直流偏壓鍵；12:LCD幕面對比調鈕；13:四端子量測治具接頭；14:接地保險接頭





- Four-Terminal Pair Measurement Principle:





DUT: Device Under Test (待測物)





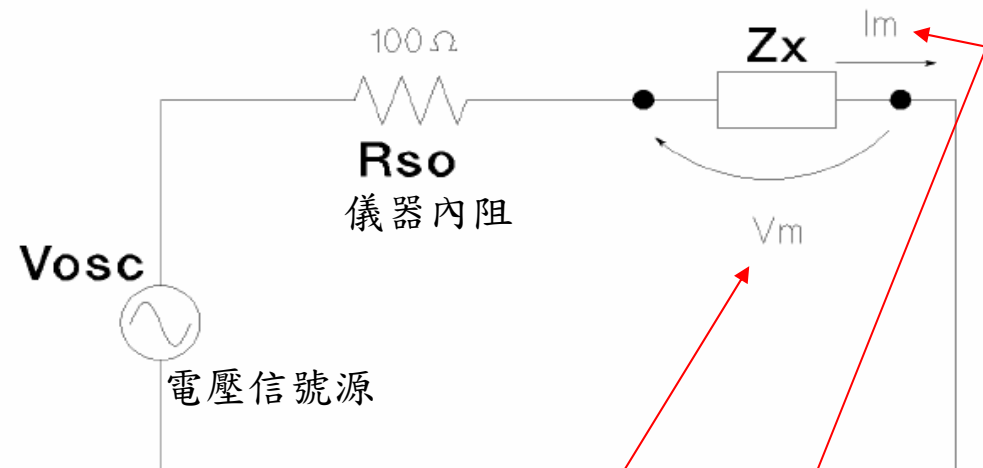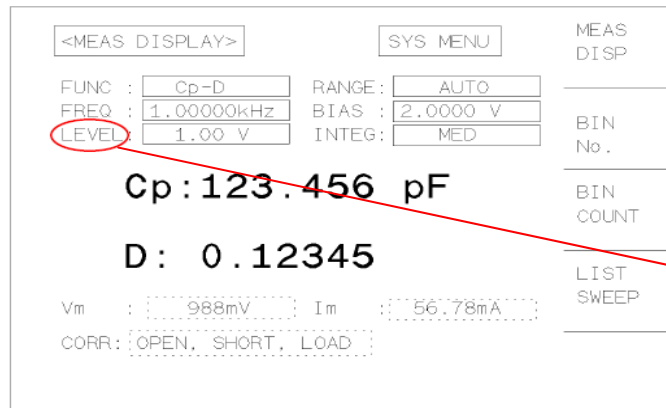• Simplified Model of Signal Level & DUT:



$$|V_m| = \frac{|Z_x|}{|R_{so} + Z_x|} \times |V_{osc}|$$


$$|I_m| = \frac{|V_{osc}|}{|R_{so} + Z_x|}$$

Where,

- $|V_{osc}|$: oscillator voltage level of the 4284A,
- R_{so} : Source resistor of the 4284A (= 100 Ω),
- $|V_m|$: Signal voltage level applied on DUT,
- $|I_m|$: Signal current level flowed in DUT,
- $|Z_x|$: Impedance of DUT.

V_m : 待測物跨接端電壓(rms)

I_m : 通過待測物之電流(rms)

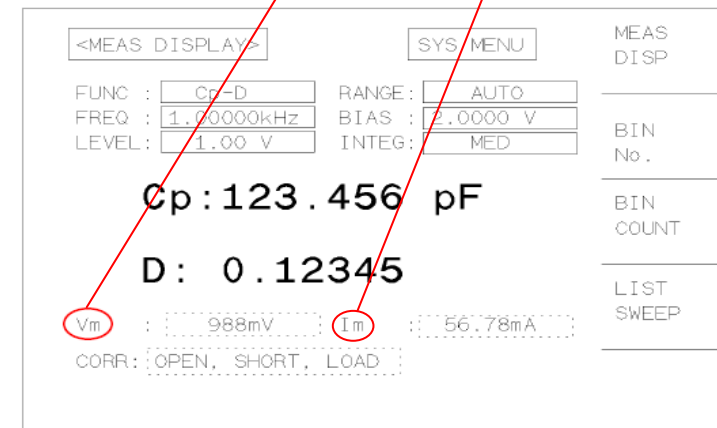



• Typical Characteristics of Components:

DUT	Characteristics Example	Measurement Functions
Large C		Cs-Rs, Cs-D, Cs-Q, R-X, $ Z -\theta$
Small C		Cp-D, Cp-G, G-B, $ Y -\theta$
Large L		Lp-Rp, Lp-D, Lp-Q, G-B, $ Y -\theta$
Small L		Ls-Rs, Ls-D, Ls-Q, R-X, $ Z -\theta$
Large R		Cp-Rp, G-B, $ Y -\theta$
Small R		Ls-Rs, R-X, $ Z -\theta$






- LCR-meter 之基本量測參數: V_m , I_m and θ

V_m 是由儀器內的電位計量得

I_m 是由儀器內的電流計量得

θ 是電壓與電流的零點相位差

* 電壓信號源為正弦波

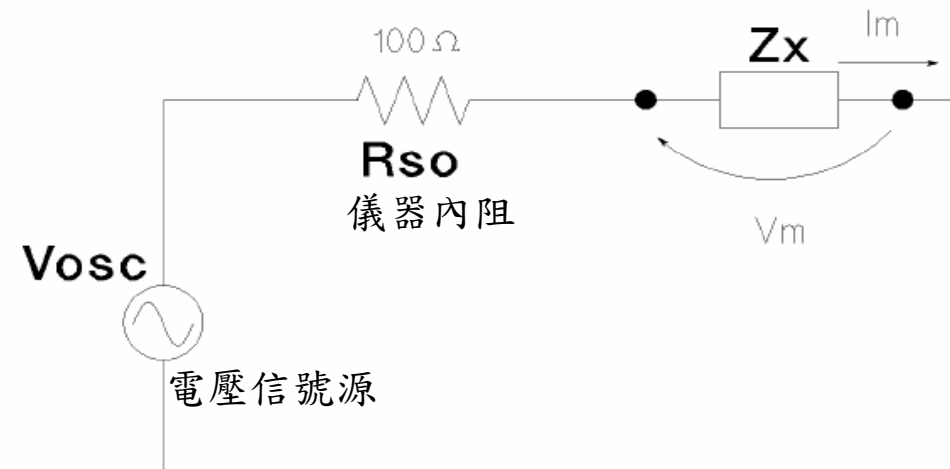

量測等效線路圖

待測物總阻抗 $|Z_x| = \frac{V_m}{I_m}$ (Ohm's law)






- LCR-meter 串聯模式(series mode) 之電感量測原理：

$$Z_x = R_s + j\omega L_s$$

$$\omega = 2\pi f$$


f：測試頻率

繞線產品的等效電路 —

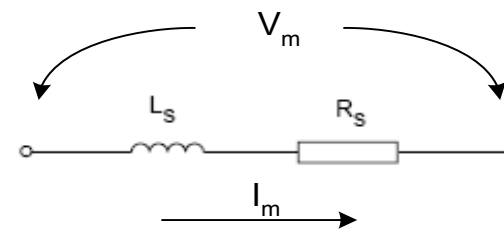

串聯模式(series mode)

電路複數阻抗之向量圖 —

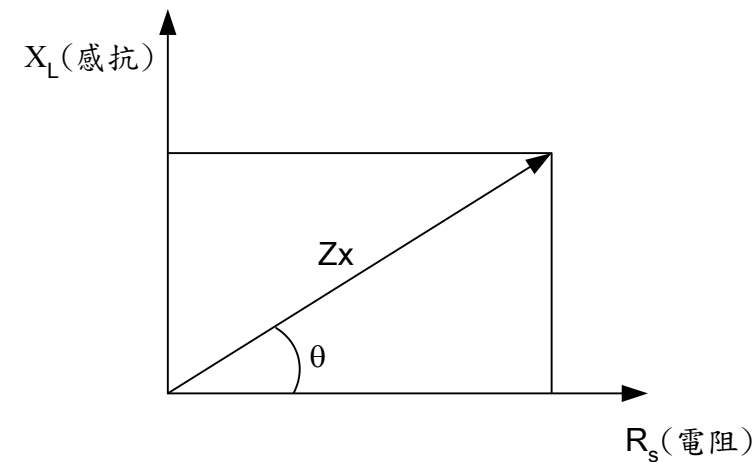

$$R_s = |Z_x| \cdot \cos\theta$$

$$X_L = \omega L_s = |Z_x| \cdot \sin\theta$$





- LCR-meter 並聯模式(parallel mode) 之電感量測原理：

$$\frac{1}{Z_x} = \frac{1}{R_p} + \frac{1}{j\omega L_p}$$

$\omega = 2\pi f$ f : 測試頻率


➔ $Y = G - jB_L$

導納 $Y = \frac{1}{Z_x}$

電導 $G = \frac{1}{R_p}$


電感納 $B_L = \frac{1}{\omega L_p}$

繞線產品的等效電路 —

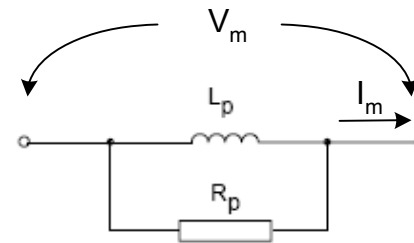

並聯模式(parallel mode)

電路複數導納之向量圖 —

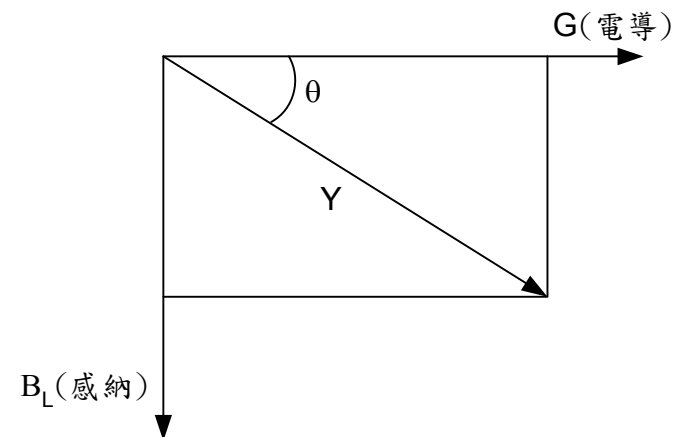



- LCR-meter 並聯模式與串聯模式之對應：

$$\frac{1}{Z_x} = \frac{1}{R_p} + \frac{1}{j\omega L_p} \quad \rightarrow \quad \text{經由代數分數的計算...}$$
$$j = \sqrt{-1}; j^2 = -1$$

$$Z_x = \frac{\omega^2 R_p^2 L_p^2}{R_p^2 + \omega^2 L_p^2} + j \frac{\omega R_p^2 L_p}{R_p^2 + \omega^2 L_p^2} = \underbrace{R_s}_{\text{並聯模式下的參數}} + \underbrace{j\omega L_s}_{\text{串聯模式下的參數}}$$

$$\therefore Q = \frac{\omega L_s}{R_s} = \frac{R_p}{\omega L_p}$$





Thank you for listening!

